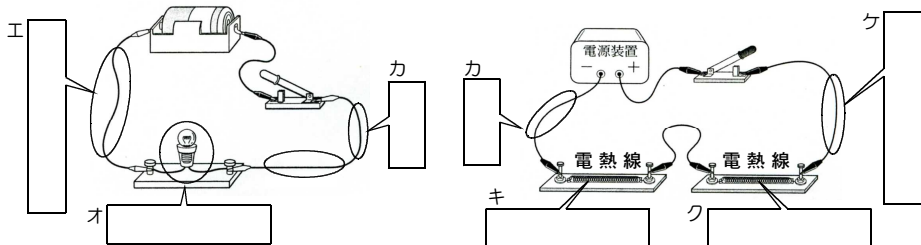



電圧 …  単位 …

電圧がかかるのは  や  の部分だけ。  には電圧はかからない。




電圧を大きくするには … 電池を  につなぐ

直列つなぎ

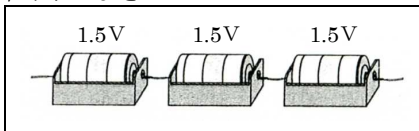

全体で

並列つなぎ

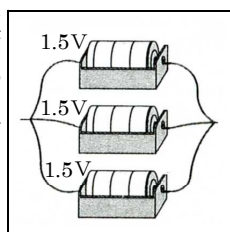

全体で

ス

電圧計

…電圧の大きさを測定する器具

電圧の計り方

- ① 電圧計を回路に  につなぐ。
- ② 電圧計の  と電源の  をつなぐ
- ③ 電圧計の  と電源の  をつなぐ
- ④  からはじめ   の端子へと順にかえる

なぜ300Vからつなぐか ⇨

電圧計

針を0に合わせる

回路図

⇨

⇨