

/	解説
/	

中2理科電流と電圧 NO9
オーム坊や計算用紙 ②

NAME	

### Aコース

①

②

③

④

V  
A Ω

0.6 A

0.8 A

0.9 A

1.25 A

### Bコース

①

②

③

④

V  
A Ω

2.25 A

2.5 A

3.5 A

4.1 A

### Cコース

①

②

③

④

V  
A Ω

25 Ω

7 Ω

24 Ω

13 Ω

### Dコース

①

②

③

④

V  
A Ω

5 Ω

16 Ω

4 Ω

10 Ω