
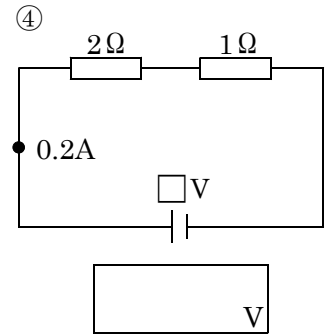
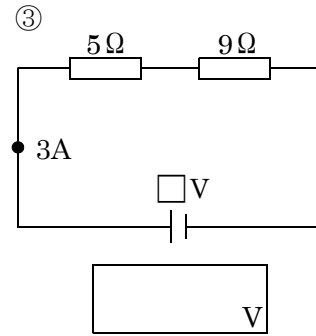
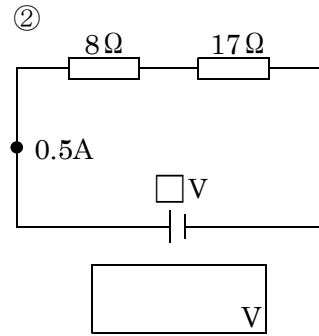


/	解説
/	NO15





中2理科電流と電圧 NO8
オームの計算応用問題-①

NAME	間違い





Aコース

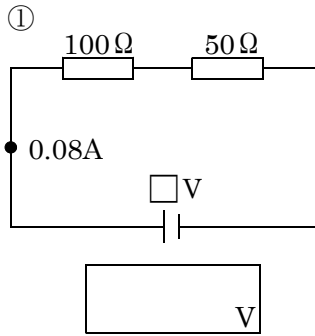

Bコース

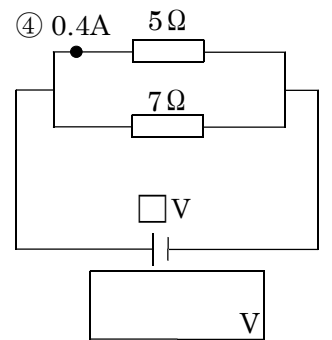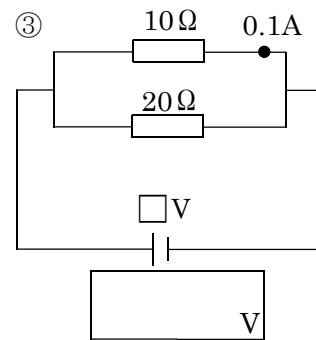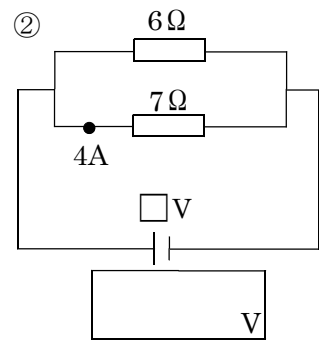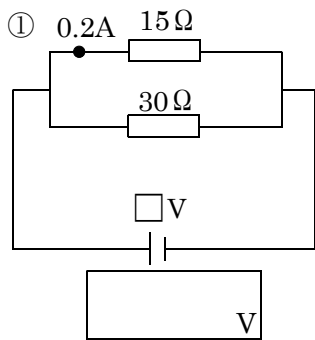

Cコース

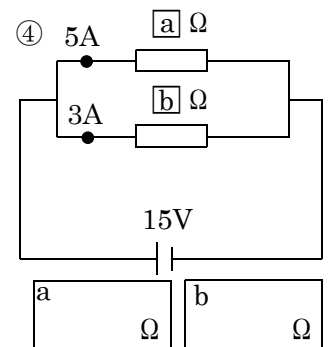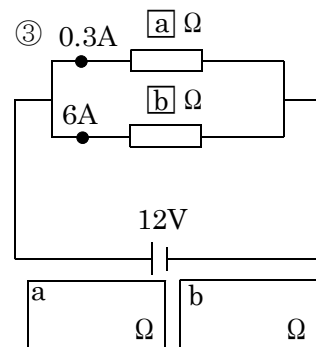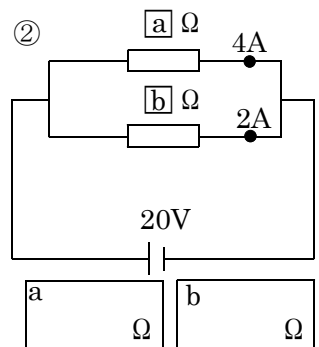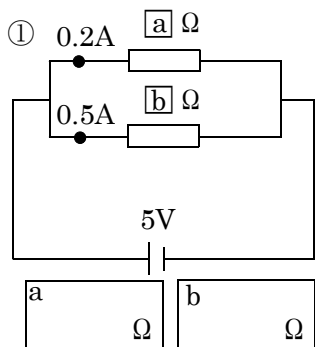

Dコース

