
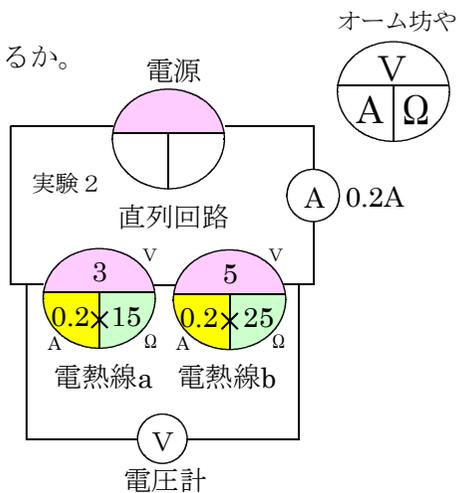
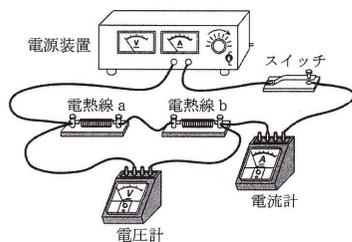


1

(ウ) 実験 2 で電圧計の示す電圧の大きさは何Vになるか。

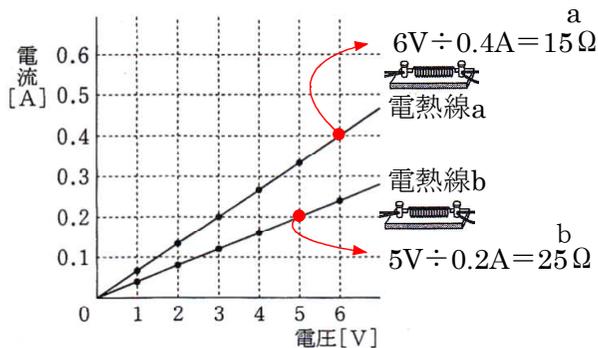

$3V + 5V = 8V$ 答 4. 8V